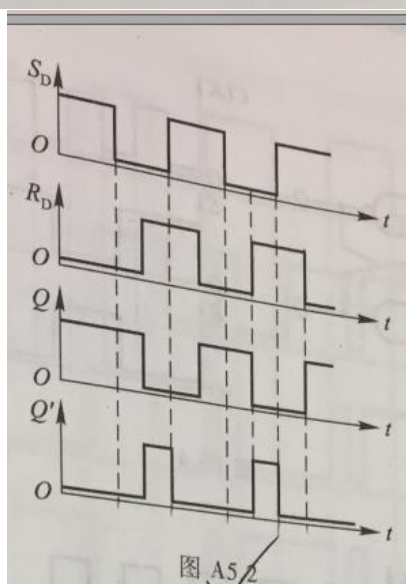


作业 7:

这三道题目主要考察了 SR 锁存器和电平触发的触发器。


5.2

【题 5.2】画出图 P5.2 由或非门组成的 SR 锁存器输出端 Q 、 Q' 的电压波形, 输入端 S_D 、 R_D 的电压波形如图中所示。
解: 见图 A5.2。




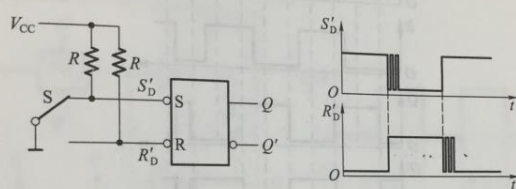5.3

【题 5.3】图 P5.3 所示为一个防抖动输出的开关电路。当拨动开关 S 时, 由于开关触点接通瞬间发生振颤, S'_D 和 R'_D 的电压波形如图中所示, 试画出 Q 、 Q' 端对应的电压波形。



解: 见图 A5.3。

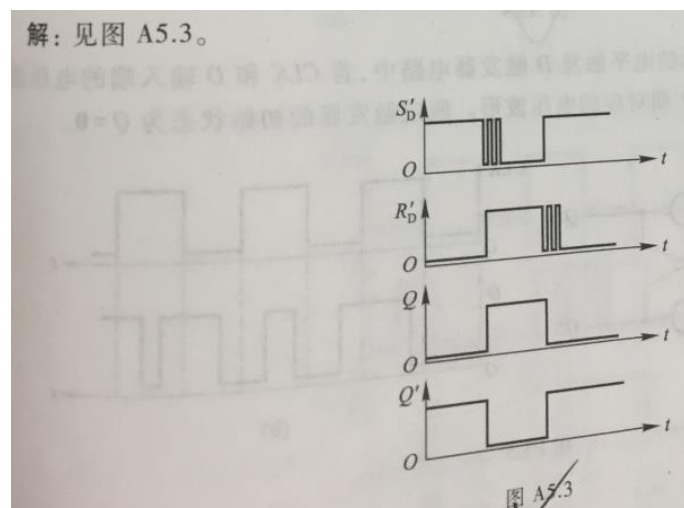

5.4

7. [题 5/4] 在图 P5.4 所示电路中,若 CLK 、 S 、 R 的电压波形如图中所示,试画出 Q 和 Q' 端与之对应的电压波形。假定触发器的初始状态为 $Q=0$ 。

