
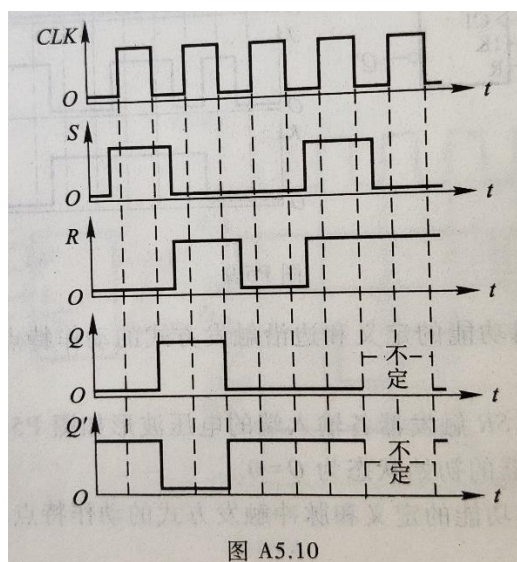



作业 9:

这两道题目主要考察了脉冲触发的触发器。

5.10

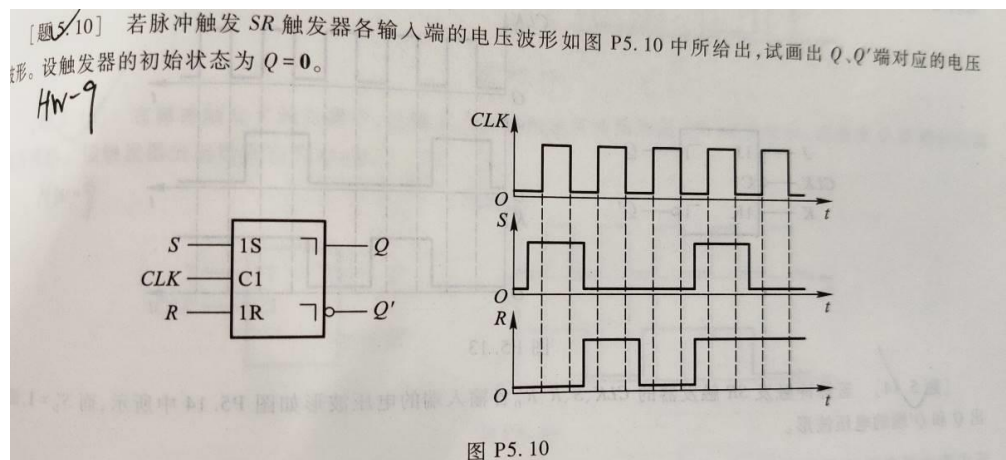

5.16

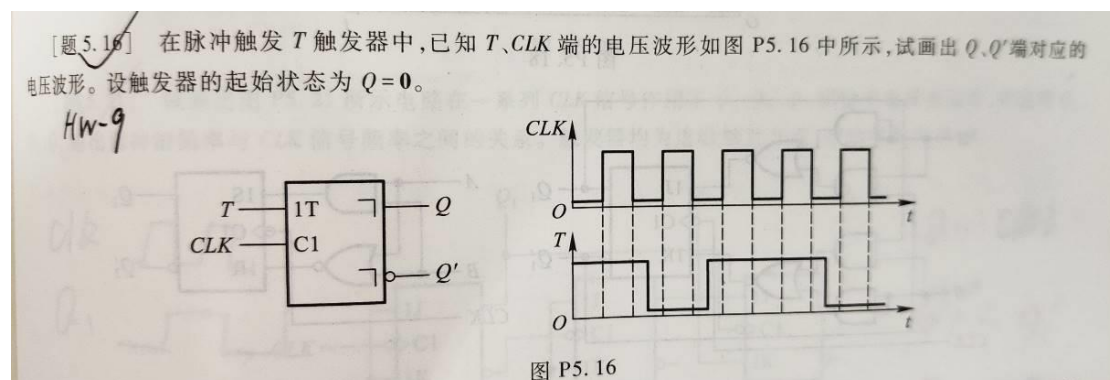

解：根据 T 触发器逻辑功能的定义以及脉冲触发方式的动作特点，画出的 Q 、 Q' 端电压波形如图 A5.16。

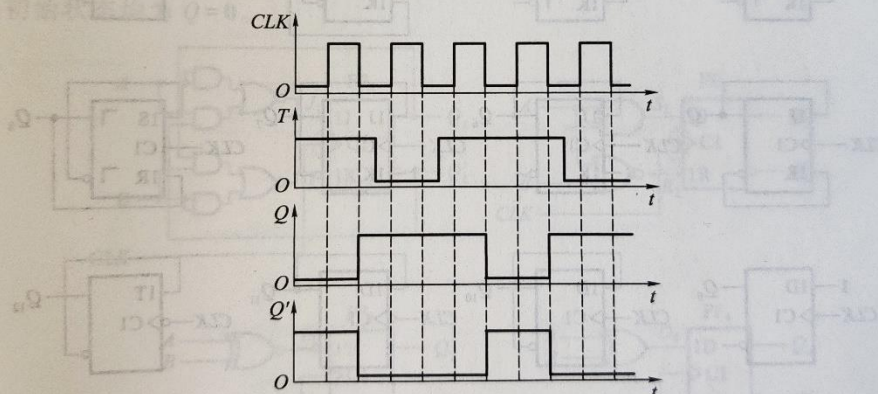


图 A5.16